

## 2 Bit ALU USING CMOS LOGIC

### I | OPERATIONS


I0| A<B (COMPARATOR)  
 I1| A=B (COMPARATOR)  
 I2| A>B (COMPARATOR)  
 I3| A XOR B (SUM)o = (SUB)o  
 I4| A XOR B XOR Co (SUM)1  
 I5| A1B1 + (A XOR B)Co (CARRY)  
 I6| A XOR B XOR Bo (SUB)1  
 I7| A1'B1 + (A XOR B)'Bo (BORROW)  
 I8| AoBo (Po) (MULTIPLIER)  
 I9| AoB1 XOR A1Bo (P1) (MULTIPLIER)  
 I10| A1B1 XOR C1 (P2) (MULTIPLIER)  
 I11| A1B1C1 (P3) (MULTIPLIER)

### S1,S0| OPERATIONS


00 | COMPARATER(Yo= a<B, Y1= A=B, Y2= A>B)  
 01 | ADDER(Yo= (SUM)o, Y1= (SUM)1, Y2= CARRY)  
 10 | SUBTRACTOR(Yo= (DIFFERENCE)o, Y1= (DIFFERENCE)1, Y2= BORROW)  
 11 | MULTIPLIER(Yo= Po, Y1= P1, Y2= P2, Y3= P3) (RESULT= P3 P2 P1 Po)

### INPUTS



### 2 Bit ADDER

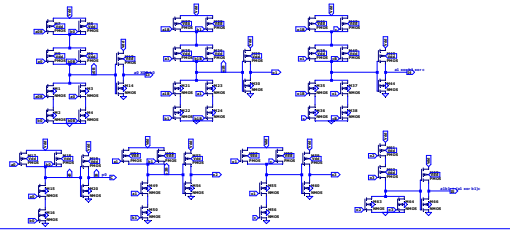

### 2 Bit SUBTRACTOR

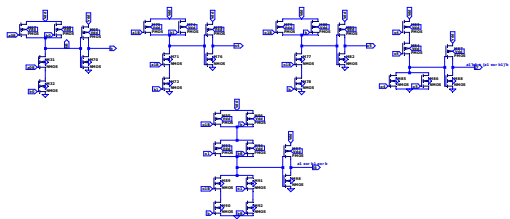


### 2 Bit COMPARATOR

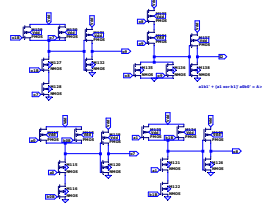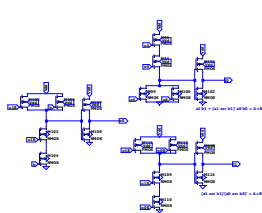

### 2 Bit MULTIPLIER

Co = Po

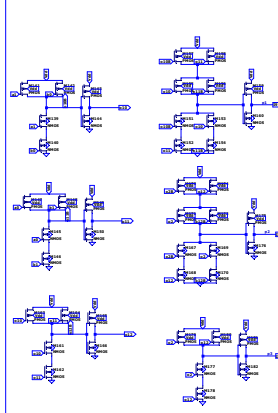

### OPERATION

